
(9) choice 1

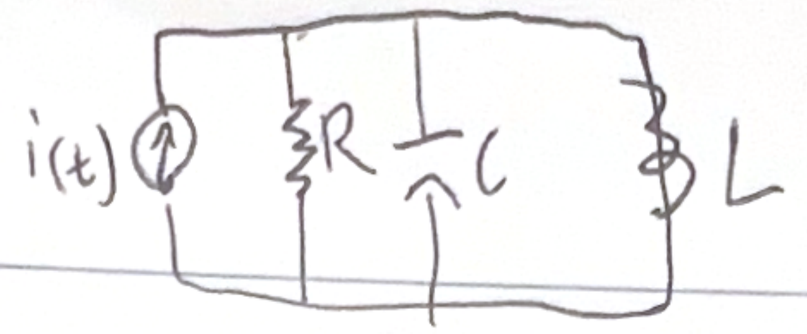

$V_c(0) = 10$

$I_L(0) = 2$

$$i(t) = \frac{v(t)}{R} + C\frac{dv}{dt} + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v\,dt + i(t_0)$$

$$\frac{V(s)}{R} + C(sV(s) - V_c(0)) \quad \frac{V(s)}{Ls} \quad I_L(0)$$

$$\boxed{I(s) = \frac{V(s)}{R} + CsV(s) - 10C + \frac{V(s)}{Ls} + 2}$$